 


# *Capítulo 3*

## *Circuitos Lógicos Combinatorios*



# Circuitos Lógicos Combinatorios

Diseño (Programación) de una Estructura  
Básica Combinatoria

Declaración  
*Entidad*

Declaración  
*Arquitectura*


## Sintaxis:

```
architecture nombre_arquitectura of nombre_entidad is
    { Declarativas de Bloque } –Se analizarán posteriormente
begin
    { Enunciados Concurrentes }
end [nombre_arquitectura]
```
 
## *Enunciado Concurrente.*

Unidad de Cómputo/Cálculo que realiza lo siguiente:

- ✦ Lectura de Señales.
- ✦ Realiza cálculos basados en los valores de las Señales.
- ✦ Asigna los valores calculados a Señales específicas.



# Enunciados Concurrentes

## *Tipos de Enunciados Concurrentes.*

Asignación de Señal	Permite asignar un valor calculado a una señal o puerto.
Proceso ( <b>process</b> )	Permite definir un algoritmo secuencial que lee valores de Señales y calcula nuevos valores que son asignados a otras Señales.
Bloque ( <b>block</b> )	Grupo de enunciados concurrentes.
Llamada a un Componente predefinido	
Llamada a un Procedimiento ( <b>procedure</b> )	Llama a un algoritmo que calcula y asigna valores a Señales


## Asignación de Señales


 
### Tipos:

- ✦ Asignaciones Condicionales de Señales – La construcción **when-else**
- ✦ Asignaciones de Señales mediante **Ecuaciones Booleanas**
- ✦ Asignaciones de Señales por Selección – La construcción **with-select-when**





# Operadores Lógicos

## Operadores Lógicos

**and, or, xor, nand, nor, xnor, not**


Tipos de Operandos permisibles: *bit, boolean y arreglos unidimensionales* (del tipo bit o boolean)

Operandos deben tener la misma longitud, excepto para el operador **not**, el cual se aplica por lo general a un solo operando.

Si una expresión incluye varios de estos operadores (p.ej. AND, NOT, XNOR) es necesario utilizar paréntesis para evaluarla correctamente.

### Ejemplos:

Ecuación Booleana	Expresión VHDL
$q = a + (x \cdot y)$	<code>q = a or (x and y)</code>
$y = a + (\bar{b} \cdot \bar{c}) + d$	<code>y = a or (not b and not c) or d</code>

 

# Asignación de Señales

## Asignaciones Condicionales de Señales - La construcción **when-else**



a	b	c	f
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

L	Ejemplo N° 1 - Uso de la construcción <b>when-else</b>
1	<b>library</b> ieee;
2	<b>use</b> ieee.std_logic_1164.all;
3	<b>entity</b> tabla <b>is</b>
4	<b>port</b> (a,b,c: <b>in</b> std_logic;
5	f: <b>out</b> std_logic);
6	<b>end</b> tabla;
7	<b>architecture</b> arq_tabla <b>of</b> tabla <b>is</b>
8	<b>begin</b>
9	f <= '1' <b>when</b> (a = '0' <b>and</b> b='0' <b>and</b> c='0') <b>else</b>
10	'1' <b>when</b> (a = '0' <b>and</b> b='1' <b>and</b> c='1') <b>else</b>
11	'1' <b>when</b> (a = '1' <b>and</b> b='1' <b>and</b> c='0') <b>else</b>
12	'1' <b>when</b> (a = '1' <b>and</b> b='1' <b>and</b> c='1') <b>else</b>
13	'0';
14	<b>end</b> arq_tabla;

La construcción **when-else** permite definir paso a paso el comportamiento de un sistema. Para esto, se declaran los valores que se deben asignar a una señal (o grupo) en función de las diferentes condiciones de entrada posibles. El orden en el que se declaren las condiciones de entrada, no es importante.




# Asignación de Señales

## Asignaciones Condicionales de Señales - La construcción **when-else**

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1


L	Ejemplo N° 2 - Uso de la construcción <b>when-else</b>
1	<b>library</b> ieee;
2	<b>use</b> ieee.std_logic_1164.all;
3	<b>entity</b> funcion <b>is</b>
4	<b>port</b> (A,B,C,D: <b>in</b> std_logic;
5	F: <b>out</b> std_logic);
6	<b>end</b> funcion;
7	<b>architecture</b> a_func <b>of</b> funcion <b>is</b>
8	<b>begin</b>
9	F <= '1' <b>when</b> (A = '0' <b>and</b> B='0' <b>and</b> C='0' <b>and</b> D='0') <b>else</b>
10	'1' <b>when</b> (A = '0' <b>and</b> B='1' <b>and</b> C='0' <b>and</b> D='1') <b>else</b>
11	'1' <b>when</b> (A = '0' <b>and</b> B='1' <b>and</b> C='1' <b>and</b> D='0') <b>else</b>
12	'1' <b>when</b> (A = '1' <b>and</b> B='1' <b>and</b> C='1' <b>and</b> D='1') <b>else</b>
13	'0';
14	<b>end</b> a_func;



 


# Asignación de Señales
 
## Asignaciones de Señales mediante Ecuaciones Booleanas



En este tipo de asignaciones, cada función de salida es descrita mediante su ecuación booleana correspondiente, lo cual implica el uso de operadores lógicos.

L	Ejemplo N° 3 – Asignaciones de Señales – Uso de Ecs. Booleanas
1	<b>library</b> ieee;
2	<b>use</b> ieee.std_logic_1164.all;
3	<b>entity</b> logica <b>is</b>
4	<b>port</b> (a,b,c, d, e, f: <b>in</b> std_logic;
5	x1, x2, x3: <b>out</b> std_logic);
6	<b>end</b> logica;
7	<b>architecture</b> booleana <b>of</b> logica <b>is</b>
8	<b>begin</b>
9	x1 <= a <b>xnor</b> b;
10	x2 <= ((c <b>and</b> d) <b>or</b> (a <b>xnor</b> b)) <b>nand</b> ((e <b>xor</b> f) <b>and</b> (c <b>and</b> d));
11	x3 <= (e <b>xor</b> f) <b>and</b> (c <b>and</b> d);
12	<b>end</b> booleana;

 

# Asignación de Señales


## Asignaciones de Señales mediante Ecuaciones Booleanas

A	B	C	X	Y	Z
0	0	0	1	0	1
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0

L	Ejemplo N° 4 – Asignaciones de Señales – Uso de Ecs. Booleanas
1	<b>library</b> ieee;
2	<b>use</b> ieee.std_logic_1164.all;
3	<b>entity</b> logica <b>is</b>
4	<b>port</b> (A,B,C: <b>in</b> std_logic;
5	X,Y,Z: <b>out</b> std_logic);
6	<b>end</b> logica;
7	<b>architecture</b> a_log <b>of</b> logica <b>is</b>
8	<b>begin</b>
9	X <= (not A and not B and not C) or (not A and not B and C)
10	or (not A and B and C) or (A and B and C);
11	Y <= (not A and not B and C) or (A and not B and C)
12	or (A and B and not C);
13	Z <= (not A and not B and not C) or (not A and B and not C)
14	or (not A and B and C);
15	<b>end</b> a_log;
 
$$\begin{aligned}X &= \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} \\Y &= \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} \\Z &= \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C}\end{aligned}$$





# Asignación de Señales

## Asignaciones de Señales por Selección – La construcción **with-select-when**

a(1)	a(0)	C
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

•La estructura **with-select-when** se utiliza para asignar un valor (de varios posibles) a una señal o grupo de señales con base a los diferentes valores de otra señal o grupo de señales previamente seleccionada(o).

•Por lo general, un grupo de señales forman un vector, como en el ejemplo descrito *a(1)* y *a(0)* forman el vector *a*.

L	Ejemplo N° 5 – Uso de la construcción <b>with-select-when</b>
1	<b>library</b> ieee;
2	<b>use</b> ieee.std_logic_1164.all;
3	<b>entity</b> circuito <b>is</b>
4	<b>port</b> (a: <b>in</b> std_logic_vector (1 <b>downto</b> 0);
5	C: <b>out</b> std_logic);
6	<b>end</b> circuito;
7	<b>architecture</b> arq_cir <b>of</b> circuito <b>is</b>
8	<b>begin</b>
9	<b>with a select</b>
10	C <= '1' <b>when</b> "00",
11	'0' <b>when</b> "01",
12	'1' <b>when</b> "10",
13	'1' <b>when others</b> ;
14	<b>end</b> arq_cir;

Únicamente, se utiliza la *coma* (,), el *punto y coma* (;) se utiliza cuando se finaliza la construcción **with-select**




# Asignación de Señales

## Asignaciones de Señales por Selección – La construcción **with-select-when**


X3	X2	X1	X0	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

L	Ejemplo N° 6 – Uso de la construcción <b>with-select-when</b> <i>Circuito Combinatorio que detecte Números Primos de 4-Bits</i>
1	<b>library</b> ieee;
2	<b>use</b> ieee.std_logic_1164.all;
3	<b>entity</b> seleccion <b>is</b>
4	<b>port</b> (X: <b>in</b> std_logic_vector (3 downto 0);
5	F: <b>out</b> std_logic);
6	<b>end</b> seleccion;
7	<b>architecture</b> a_selec <b>of</b> seleccion <b>is</b>
8	<b>begin</b>
9	<b>with</b> X <b>select</b>
10	F <= '1' <b>when</b> "0001",
11	'1' <b>when</b> "0010",
12	'1' <b>when</b> "0011",
13	'1' <b>when</b> "0101",
14	'1' <b>when</b> "0111",
15	'1' <b>when</b> "1011",
16	'1' <b>when</b> "1101",
17	'0' <b>when</b> others;
18	<b>end</b> a_selec;

 

# Asignación de Señales


## Multiplexores: Mux 4 a 1 (2-Bits)

 
 
### Ejemplo N° 7 – Multiplexor 4 a 1 / Uso de **with-select-when**


```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mux is
    port (a, b, c, d: in std_logic_vector (1 downto 0);
          s: in std_logic_vector (1 downto 0);
          z: out std_logic_vector (1 downto 0));
end mux;
architecture arqmux of mux is
begin
    with s select
        z <= a when "00",
              b when "01",
              c when "10",
              d when others;
end arqmux;
```






# Asignación de Señales

## Multiplexores: Mux 4 a 1 (2-Bits)

 

 
### Ejemplo N° 8 – Multiplexor 4 a 1 / Uso de Ecs. Booleanas

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mux_eb is
    port (a, b, c, d: in std_logic_vector (1 downto 0);
          s: in std_logic_vector (1 downto 0);
          z: out std_logic_vector (1 downto 0));
end mux_eb;
architecture arqmux_eb of mux_eb is
begin
    z(1) <= (a(1) and not s(1) and not s(0)) or
            (b(1) and not s(1) and s(0)) or
            (c(1) and s(1) and not s(0)) or
            (d(1) and s(1) and s(0));
    z(0) <= (a(0) and not s(1) and not s(0)) or
            (b(0) and not s(1) and s(0)) or
            (c(0) and s(1) and not s(0)) or
            (d(0) and s(1) and s(0));
end arqmux_eb;
```




# Asignación de Señales

## Demultiplexor 1 a 4

 
 
### Ejemplo N° 9 – Demultiplexor 1 a 4 / Uso de **with-select-when**

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity demux is
    port (a: in std_logic;
          sel: in std_logic_vector (1 downto 0);
          sal: out std_logic_vector (3 downto 0));
end demux;
architecture arqdemux_eb of demux is
begin
    with sel select
        sal <= "000"&a    when "00",
              "00"&a'0'   when "01",
              '0'&a"00"   when "10",
              a&"000"     when "11",
              "0000"      when others;
end arqdemux;
```



# Procesos (process)


## *Tipos de Enunciados Concurrentes.*

Asignación de Señal	Permite asignar un valor calculado a una señal o puerto.
Proceso ( <b>process</b> )	Permite definir un algoritmo secuencial que lee valores de Señales y calcula nuevos valores que son asignados a otras Señales.
Bloque ( <b>block</b> )	Grupo de enunciados concurrentes.
Llamada a un Componente predefinido	
Llamada a un Procedimiento ( <b>procedure</b> )	Llama a un algoritmo que calcula y asigna valores a Señales
 
### Proceso (process)

- Cada proceso es conformado por un conjunto de enunciados secuenciales.
- Enunciados Secuenciales → Son interpretados por la herramienta de síntesis en forma secuencial, es decir, uno por uno; por lo que el orden en el cual son declarados tiene un efecto significativo en la lógica que se intenta describir o sintetizar.





# Procesos (process)

Proceso (process)




Enunciados Secuenciales

Nota importante:

Una *señal* que se vea involucrada dentro de un proceso no recibe inmediatamente el valor asignado, sólo hasta el final del mismo. Una *variable* que sea utilizada dentro de un proceso sí recibe el valor de forma inmediata.

 - Enunciados de Asignación de Variables
- Enunciados de Asignación de Señales
- Enunciados *if*
- Enunciados *case*
- Enunciados *loop*
- Enunciados *next*
- Enunciados *exit*
- Enunciados de Subprogramas
- Enunciados *return*
- Enunciados *wait*
- Enunciados *null*



# Formato del enunciado IF-THEN-ELSE

## Enunciados if:

✦ La construcción **if-then-else**



**if** *la\_condición\_es\_cierta* **then**

*{ejecuta grupo-1 de enunciados secuenciales};*

**else**

*{ejecuta grupo-2 de enunciados secuenciales};*

**end if;**

## Enunciados if:

✦ La construcción **if-then-elsif-then-else**



**if** *la\_condición-1\_se\_cumple* **then**

*{ejecuta grupo-1 de enunciados secuenciales};*


**elsif** *la\_condición-2\_se\_cumple* **then**

*{ejecuta grupo-2 de enunciados secuenciales};*

**else**

*{ejecuta grupo-3 de enunciados secuenciales};*

**end if;**

 

# Operadores Relacionales


## Operadores Relacionales

### Características.

- Uso: Para fines de comparación de datos.
- Operadores incluidos en los paquetes: `std_numeric` y `std_logic_arith`
- Los operadores de Igualdad y Desigualdad (`=` , `/=`) utilizan todos los tipos de datos.
- Los operadores (`<`, `<=`, `>`, `>=`) son definidos para los tipos escalar y arreglos unidimensionales de tipos de datos enumerados o enteros.

Operador	Significado
<code>=</code>	Igual
<code>/=</code>	Diferente
<code>&lt;</code>	Menor
<code>&lt;=</code>	Menor o Igual
<code>&gt;</code>	Mayor
<code>&gt;=</code>	Mayor o Igual



 

# Enunciado IF-THEN-ELSE

## La construcción: **if-then-else**


La construcción if-then-else sirve para seleccionar una operación con base al análisis (evaluación lógica → Cierto o Falso) de una condición.



L	Ejemplo N° 10 - La construcción <b>if-then-else</b> <i>Comparador de dos palabras con long. de 2-bits</i>
1	<b>library</b> ieee;
2	<b>use</b> ieee.std_logic_1164. <b>all</b> ;
3	<b>entity</b> comp <b>is</b>
4	<b>port</b> (a,b: <b>in</b> std_logic_vector (1 downto 0);
5	c: <b>out</b> std_logic);
6	<b>end</b> comp;
7	<b>architecture</b> funcional <b>of</b> comp <b>is</b>
8	<b>begin</b>
9	compara: <b>process</b> (a,b)
10	<b>begin</b>
11	<b>if</b> a = b <b>then</b>
12	c <= '1';
13	<b>else</b>
14	c <= '0';
15	<b>end if</b> ;
16	<b>end process</b> compara;
17	<b>end</b> funcional;
 
### Lista-Sensitiva


Señales (incluyendo puertos) leídas por el proceso.



# Enunciado IF-THEN-ELSIF-THEN-ELSE

La construcción:

**if-then-elsif-then-else**

 

¿Qué valores tienen las otras salidas en este instante?

La construcción **if-then-elsif-then-else** se utiliza cuando se requiere analizar más de una condición de entrada.

L	Ejemplo N° 11 - La construcción <b>if-then-elsif-then-else</b> <i>Comparador de Magnitud 2-Words de 4-bits</i>
1	<b>library</b> ieee;
2	<b>use</b> ieee.std_logic_1164.all;
3	<b>entity</b> comp4 <b>is</b>
4	<b>port</b> (a,b: <b>in</b> std_logic_vector (3 downto 0);
5	x,y,z: <b>out</b> std_logic);
6	<b>end</b> comp4;
7	<b>architecture</b> arq_comp4 <b>of</b> comp4 <b>is</b>
8	<b>begin</b>
9	<b>process</b> (a,b)
10	<b>begin</b>
11	<b>if</b> (a = b) <b>then</b>
12	x <= '1';
13	<b>elsif</b> (a > b) <b>then</b>
14	y <= '1';
15	<b>else</b>
16	z <= '1';
17	<b>end if</b> ;
18	<b>end process</b> ;
19	<b>end</b> arq_comp4;

¿Qué circuito es inferido?



# Enunciado IF-THEN-ELSIF-THEN-ELSE

A1	A0	B1	B0	Z1	Z0
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1

ICEEE-CIE 2005

## Ejemplo N° 12 - La construcción **if-then-elsif-then-else** *Comparador de Magnitud 2-Words de 2-Bits / Salida Codificada*

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity comp is
    port (A,B: in std_logic_vector (1 downto 0);
          Z: out std_logic_vector (1 downto 0));
end comp;
architecture a_comp of comp is
begin
    process (A,B)
    begin
        if (A = B) then
            Z <= "11";
        elsif (A < B) then
            Z <= "01";
        else
            Z <= "10";
        end if;
    end process;
end a_comp;
    
```

Operación deseada:

Si: A = B entonces Z = 11

Si: A < B entonces Z = 01


Si: A > B entonces Z = 10

Ecs. Booleanas:

$$Z1 = A0A1 + \overline{B0}\overline{B1} + A1\overline{B0} + A1\overline{B1} + A0\overline{B1}$$
 
$$Z0 = \overline{A0}\overline{A1} + B0B1 + \overline{A0}B1 + \overline{A1}B1 + \overline{A1}B0$$





# Enunciado IF-THEN-N-ELSI-THEN-N-ELSE

## Decodificadores: BCD a Decimal

### Ejemplo N° 13 – Decodificador de BCD a Decimal

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
entity deco is  
    port (x: in std_logic_vector (3 downto 0);  
          a, b, c, d, e, f, g, h, i, j: out std_logic);
```

```
end deco;
```

```
architecture arqdeco of deco is
```

```
begin
```

```
    process (x) begin
```

```
        a <= '1';
```

```
        b <= '1';
```

```
        c <= '1';
```

```
        d <= '1';
```

```
        e <= '1';
```

```
        f <= '1';
```

```
        g <= '1';
```

```
        h <= '1';
```

```
        i <= '1';
```


```
        j <= '1';
```

x0 →

x1 →

x2 →

x3 →

 

```
if x = "0000" then  
    a <= '0';  
elsif x = "0001" then  
    b <= '0';  
elsif x = "0010" then  
    c <= '0';  
elsif x = "0011" then  
    d <= '0';  
elsif x = "0100" then  
    e <= '0';  
elsif x = "0101" then  
    f <= '0';  
elsif x = "0110" then  
    g <= '0';  
elsif x = "0111" then  
    h <= '0';  
elsif x = "1000" then  
    i <= '0';  
else j <= '0';  
end if;  
end process;  
end arqdeco;
```




# Enunciado IF-THEN-ELSIF-THEN-ELSE


## Codificadores: Decimal a BCD
 
### Ejemplo N° 14 – Codificador Decimal a BCD

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity codif is
    port (a: in std_logic_vector (9 downto 0);
          d: out std_logic_vector (3 downto 0));
end codif;
architecture arqcodif of codif is
begin
    process (a)
    begin
        if a = "0000000001" then d <= "0000";
        elsif a = "0000000010" then d <= "0001";
        elsif a = "0000000100" then d <= "0010";
        elsif a = "0000001000" then d <= "0011";
        elsif a = "0000010000" then d <= "0100";
        elsif a = "0000100000" then d <= "0101";
```


 
```
        elsif a = "0001000000" then d <= "0110";
        elsif a = "0010000000" then d <= "0111";
        elsif a = "0100000000" then d <= "1000";
        elsif a = "1000000000" then d <= "1001";
        else d <= "1111";
        end if;
    end process;
end arqcodif;
```



# Formato del enunciado CASE

## Enunciados CASE:

- La construcción **case** - **when** ejecuta una o varias instrucciones secuenciales que dependen del valor de una sola expresión.



## SINTAXIS

```
case expression is
    when caso => enunciados secuenciales;
    {when caso => enunciados secuenciales; }
    [when others => enunciados secuenciales; ]
end case;
```


## EJEMPLO:

**case** puntuacion of

```
    when 9 to 10      => acta <="Sobresaliente";
    when 8 downto 7   => acta <="Notable";
    when 5 | 6        => acta <="Aprobado";
    when 0            => acta <="No presentado";
    when others => acta <="Suspenso";
```


**end case;**



 


# Enunciado CASE

## Decodificadores: BCD a 7-Segmentos

 

Código BCD (A)				Segmentos del Display (d)						
A3	A2	A1	A0	d6	d5	d4	d3	d2	d1	d0
				a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

 

# Enunciado CASE

## Decodificadores: BCD a 7-Segmentos


### Ejemplo N° 15 – Decodificador BCD a 7-Segmentos (Uso de construcción **case-when**)

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity decobcd_7s is
    port (A: in std_logic_vector (3 downto 0);
          d: out std_logic_vector (6 downto 0));
end decobcd_7s;
architecture arqdeco of decobcd_7s is
begin
    process (A) begin
        case A is
            when "0000" => d <= "0000001";
            when "0001" => d <= "1001111";
            when "0010" => d <= "0010010";
            when "0011" => d <= "0000110";
            when "0100" => d <= "1001100";
```

```
            when "0101" => d <= "0100100";
            when "0110" => d <= "0100000";
            when "0111" => d <= "0001110";
            when "1000" => d <= "0000000";
            when "1001" => d <= "0000100";
            when others => d <= "1111111";
        end case;
```


```
    end process;
end arqdeco;
```

 Construcción **case-when**: En esta construcción se evalúa la expresión especificada (**case**) y el valor que se obtenga se compara con los asociados a las diferentes opciones descritas. Aquella opción (**when**) que coincida con dicho valor, le serán ejecutados sus enunciados secuenciales adyacentes.



# Otras Estructuras Básicas

## Sumadores: Medio Sumador

 

A	B	Suma	Cout
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

### Ejemplo N° 16 – Medio Sumador

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
entity m_sum is  
    port (A,B: in std_logic;  
          SUMA, Cout: out std_logic);  
end m_sum;  
architecture am_sum of m_sum is  
begin  
    SUMA <= A xor B;  
    Cout <= A and B;  
end am_sum;
```

$$Suma = A \oplus B$$


$$Cout = AB$$





# Otras Estructuras Básicas

## Sumadores: Sumador Completo


 



A	B	Cin	Suma	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$\text{Suma} = \overline{A} \overline{B} \overline{\text{Cin}} + \overline{A} B \overline{\text{Cin}} + A \overline{B} \overline{\text{Cin}} + A B \overline{\text{Cin}} + \overline{A} B \text{Cin} + A \overline{B} \text{Cin} + A B \text{Cin} = A \oplus B \oplus \text{Cin}$$

$$\text{Cout} = AB + B\text{Cin} + A\text{Cin} = AB + (A \oplus B)\text{Cin}$$

ICEEE-CIE 2005

 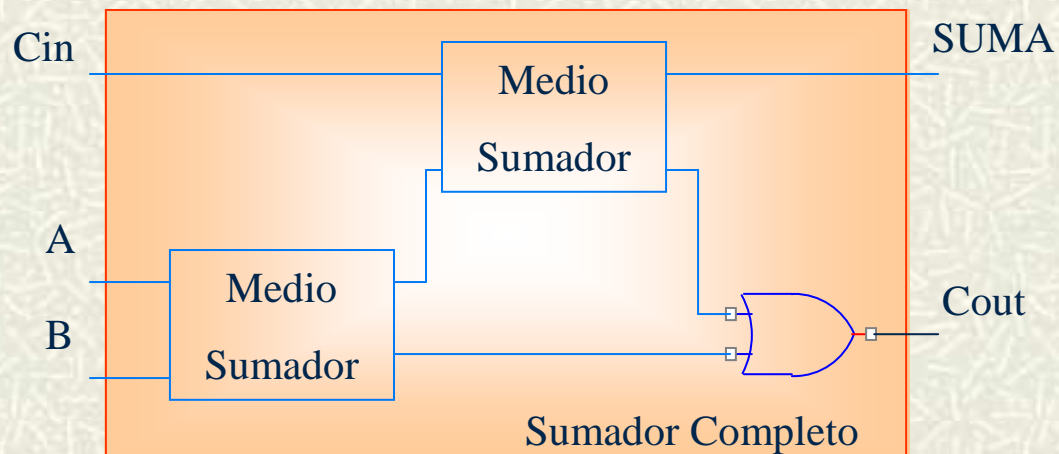

 

# Otras Estructuras Básicas


## Sumadores: Sumador Completo

### Ejemplo N° 17 – Sumador Completo

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
entity sum is  
    port (A, B, Cin: in std_logic;  
          Suma, Cout: out std_logic);  
end sum;  
architecture a_sum of sum is  
begin  
    Suma <= A xor B xor Cin;  
    Cout <= (A and B) or ((A xor B) and Cin);  
end a_sum;
```


$$Suma = \overline{A}B\overline{Cin} + \overline{A}B\overline{Cin} + \overline{A}B\overline{Cin} + ABCin = A \oplus B \oplus Cin$$
 
$$Cout = AB + BCin + ACin = AB + (A \oplus B)Cin$$



# Otras Estructuras Básicas

## Sumadores: Sumador Paralelo 4-Bits

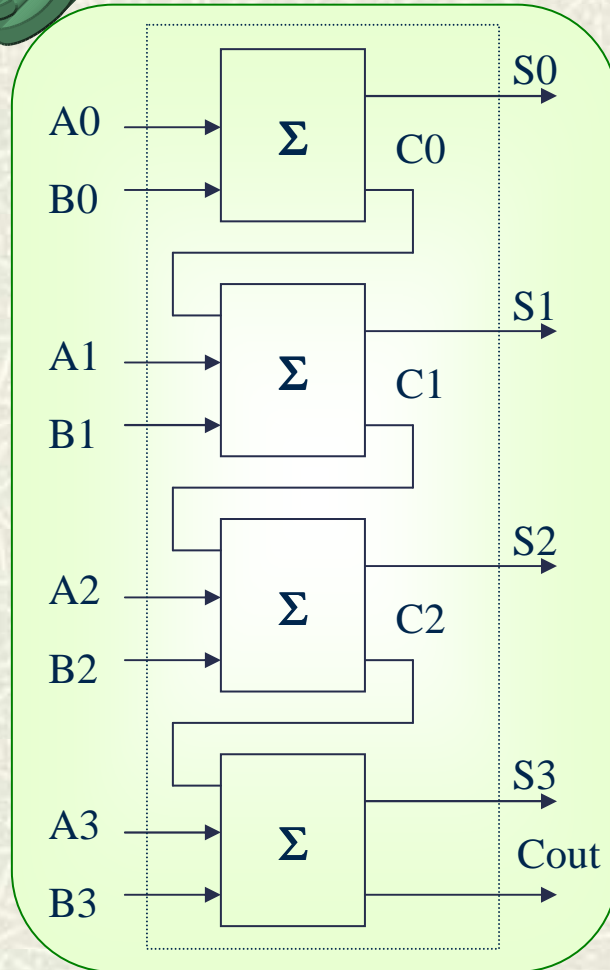


Declaraciones de Señales (**signal**): Especifican señales que permiten conectar los diferentes tipos de enunciados concurrentes (*asignación de señales, bloques, procesos y llamadas a componentes o procedimientos*) de que consta una arquitectura.
 
### Ejemplo N° 18 – Sumador Paralelo 4-Bits

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity suma is
    port (A, B: in std_logic_vector (3 downto 0);
          S: out std_logic_vector (3 downto 0);
          Cout: out std_logic);
end suma;
architecture arqsuma of suma is
    signal C: std_logic_vector (2 downto 0);
begin
    S(0) <= A(0) xor B(0);
    C(0) <= A(0) and B(0);
    S(1) <= (A(1) xor B(1)) xor C(0);
    C(1) <= (A(1) and B(1)) or (C(0) and (A(1) xor B(1)));
    S(2) <= (A(2) xor B(2)) xor C(1);
    C(2) <= (A(2) and B(2)) or (C(1) and (A(2) xor B(2)));
    S(3) <= (A(3) xor B(3)) xor C(2);
    Cout <= (A(3) and B(3)) or (C(2) and (A(3) xor B(3)));
end arqsuma;
```





# Otras Estructuras Básicas

## Sumadores: Sumador Paralelo 4-Bits


Operadores Aritméticos	
Operador	Descripción
+	Suma
-	Resta
/	División
*	Multiplicación
**	Potencia

### Ejemplo N° 19 – Sumador Paralelo 4-Bits con Cout (Uso Operador Aritmético '+')

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;


entity sum4b_arit is
    port (A, B: in std_logic_vector (3 downto 0);
          S: out std_logic_vector (3 downto 0)
          Cout: out std_logic );
end sum4b_arit;

 architecture arqsum of sum4b_arit is
    signal sum: std_logic_vector (4 downto 0);
begin
    sum <= '0'&A + '0'&B;
    S <= sum (3 downto 0);
    Cout <= sum(4);
end arqsum;
```



# Otras Estructuras Básicas

## Buffer-Salida de 3-Estados

 

### Tipos Lógicos Estándares


'U'	Valor No-Inicializado
'X'	Valor Fuerte Desconocido
'0'	0 Fuerte
'1'	1 Fuerte
'Z'	Alta Impedancia
'W'	Valor Débil Desconocido
'L'	0 Débil
'H'	1 Débil
'-'	No Importa (Don't Care)

### Ejemplo N° 20 – Buffer Salida de 3-Estados

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity tri_est is
    port (enable, entrada: in std_logic;
          salida: out std_logic);
end tri_est;
architecture arq_buffer of tri_est is
begin
    process (enable, entrada)
    begin
        if (enable = '0') then
            salida <= 'Z';
        else
            salida <= entrada;
        end if;
    end process;
end arq_buffer;
    
```

 El tipo de dato *bit* no soporta el valor 'Z', por lo que se debe utilizar el tipo *std\_logic*, que si lo soporta.



# Resumen de Circuitos combinatorios

## Multiplexores

```
with sel select
  dout <= a when "00",
         b when "01",
         c when "10",
         d when "11",
         (others => 'x') when others;
```

```
process(sel, a, b, c, d)
begin
  if (sel = "00") then
    dout <= a;
  elsif (sel = "01") then
    dout <= b;
  elsif (sel = "10") then
    dout <= c;
  elsif (sel = "11") then
    dout <= d;
  else
    dout <= (others => 'X');
  end if;
end process;
```

```
dout <= a when sel = "00" else
       b when sel = "01" else
       c when sel = "10" else
       d when sel = "11" else
       (others => 'x');
```

```
process(sel, a, b, c, d)
begin
  case sel is
    when "00" => dout <= a;
    when "01" => dout <= b;
    when "10" => dout <= c;
    when "11" => dout <= d;
    when others => dout <= (others => 'X');
  end case;
end process;
```

