 


Capítulo 4


Circuitos Lógicos Secuenciales




Circuitos Lógicos Secuenciales

Estructura de un Sistema Lógico Secuencial


Clasificación

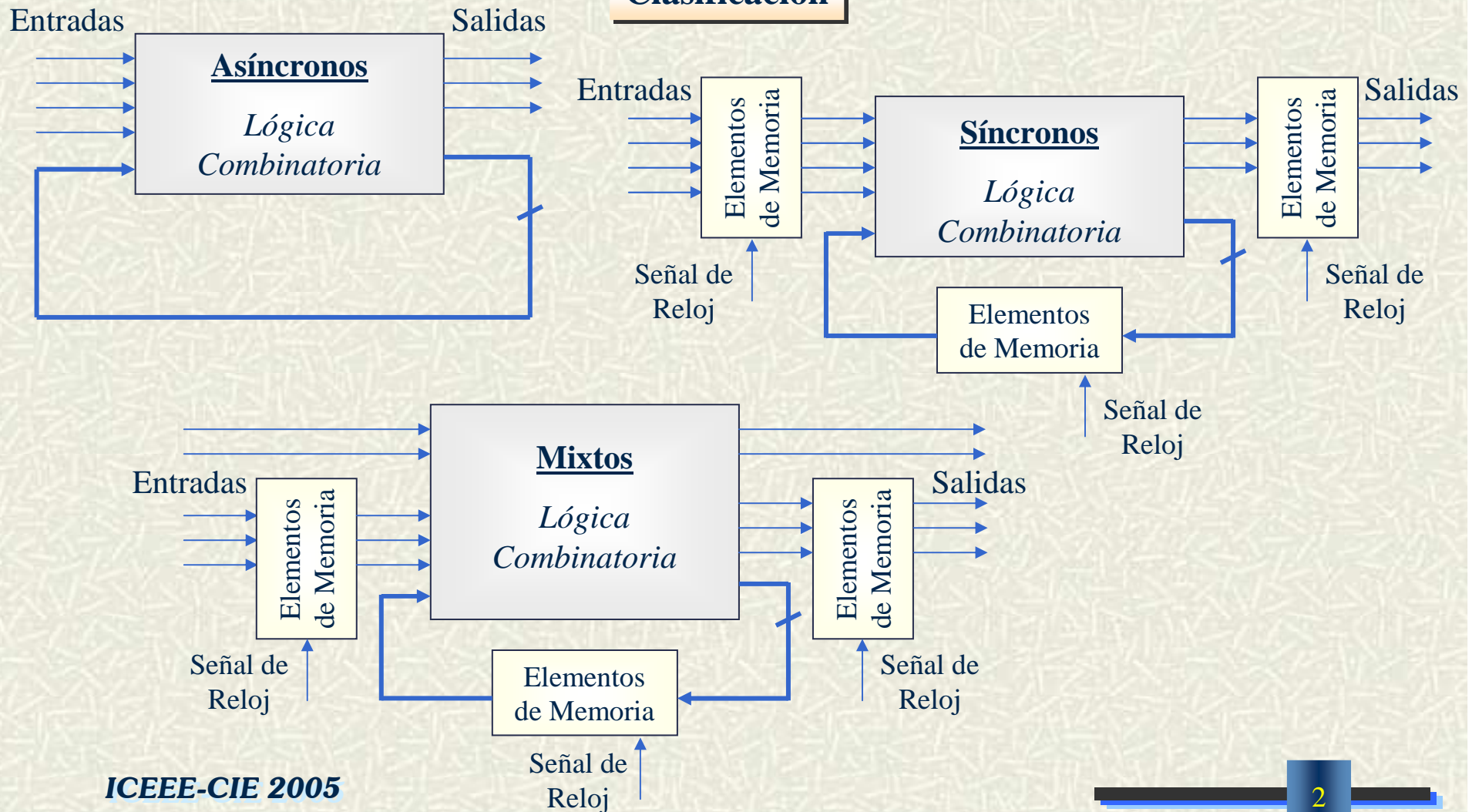

 


Elementos de Memoria: flip-flops


Elementos de Memoria: Flip-Flops

 


S	R	Q_t	Q_{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	X
1	1	1	X

 


J	K	Q_t	Q_{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

 

D	Q_t	Q_{t+1}
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

 


T	Q_t	Q_{t+1}
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 

Elementos de Memoria: flip-flops

 En el *Diseño Secuencial* con VHDL, las construcciones:
if-then-else / if-then-elsif-then son las más utilizadas.



D	Q _t	Q _{t+1}
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

Instrucciones equivalentes:

if rising_edge(clk) – verdadero con el flanco de subida


if (clk'event and clk= '1' and clk'last_value= '0')

if falling_edge(clk) – verdadero con el flanco de bajada

if (clk'event and clk= '0' and clk'last_value= '1')

 
Ejemplo N° 1 – Flip-Flop tipo D

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity ffd is
    port (D, clk: in std_logic;
          Q: out std_logic);
end ffd;
architecture arq_ffd of ffd is
begin
    process (clk)
    begin
        if (clk'event and clk='1') then
            Q <= D;
        end if;
    end process;
end arq_ffd;
```



Elementos de Memoria: flip-flops

S	R	Q_t	Q_{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	X
1	1	1	X

 

Ejemplo N° 2 – Flip-Flop tipo RS

```


library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity ffsr is
    port (S, R, clk: in std_logic;
          Q, Qn: inout std_logic);
end ffsr;
architecture a_ffsr of ffsr is
begin
    process (clk, S, R)
    begin
        if (clk'event and clk='1') then

```


```

            if (S = '0' and R = '1') then
                Q <= '0';
                Qn <= '1';
            elsif (S = '1' and R = '0') then
                Q <= '1';
                Qn <= '0';
            elsif (S = '0' and R = '0') then
                Q <= Q;
                Qn <= Qn;
            else
                Q <= '-';
                Qn <= '-';
            end if;
        end if;
    end process;
end a_ffsr;

```

 


Registros

 


Ejemplo N° 3 – Registro Paralelo de 8-Bits

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity reg is
    port (D: in std_logic_vector (0 to 7);
          clk: in std_logic;
          Q: out std_logic_vector (0 to 7));
end reg;
architecture arqreg of reg is
begin
    process (clk)
    begin
        if (clk'event and clk='1') then
            Q <= D;
        end if;
    end process;
end arqreg;
```

 Registros

 


CLR	D	Q	Qn
0	'-'	0	1
1	D	D	Dn

 Ejemplo N° 4 – Registro Paralelo de 4-Bits con 'Clear'

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity reg4 is
    port (D: in std_logic_vector (3 downto 0);
          CLK, CLR: in std_logic;
          Q, Qn: out std_logic_vector (3 downto 0));
end reg4;
architecture a_reg4 of reg4 is
begin
    process (CLK, CLR) begin
        if (CLK'event and CLK='1') then
            if (CLR = '1') then
                Q <= D;
                Qn <= not D;
            else
                Q <= "0000";
                Qn <= "1111";
            end if;
        end if;
    end process;
end a_reg4;
    
```



Contadores


 
 


Diagrama de tiempo del contador de 4 bits

 


Contadores

 
Ejemplo N° 5 – Contador de 4-Bits

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_arith.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;  
entity cont4 is  
    port (clk: in std_logic;  
          Q: inout std_logic_vector (3 downto 0));  
end cont4;  
architecture arqcont of cont4 is  
begin  
    process (clk)  
    begin  
        if (clk'event and clk = '0') then  
            Q <= Q + 1;  
        end if;  
    end process;  
end arqcont;
```

Es verdadera con el flanco de bajada de clk




Contadores

 


UD	Acción
0	Cuenta Ascendente
1	Cuenta Descendente

 Ejemplo N° 6 – Contador Ascendente/Descendente de 4-Bits

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity contador is
    port (clk: in std_logic;
          UD: in std_logic;
          Q: inout std_logic_vector (3 downto 0));
end contador;
architecture a_contador of contador is
begin
    process (UD, clk) begin
        if (clk'event and clk = '1') then
            if (UD = '0') then
                Q <= Q + 1;
            else
                Q <= Q - 1;
            end if;
        end if;
    end process;
end a_contador;
```



Contadores

 


Enp	Load	Acción
0	0	Carga
0	1	Mantiene Estado
1	0	Carga
1	1	Cuenta

Ejemplo N° 7 – Contador de 4-bits con reset y carga en paralelo


```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all; use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity cont is
    port (P: in std_logic_vector (3 downto 0);
          clk, Load, Enp, Reset: in std_logic;
          Q: inout std_logic_vector (3 downto 0));
end cont;
architecture arq_cont of cont is
begin
    process (clk, Reset, Load, Enp) begin
        if (Reset = '1') then
            Q <= "0000";
        elsif (clk'event and clk = '1') then
            if (Load = '0' and Enp = '-') then
                Q <= P;
            elsif (Load = '1' and Enp = '0') then
                Q <= Q;
            elsif (Load = '1' and Enp = '1') then
                Q <= Q + 1;
            end if;
        end if;
    end process;
end arq_cont;
    
```


Operación Asíncrona

 


Máquinas de estados

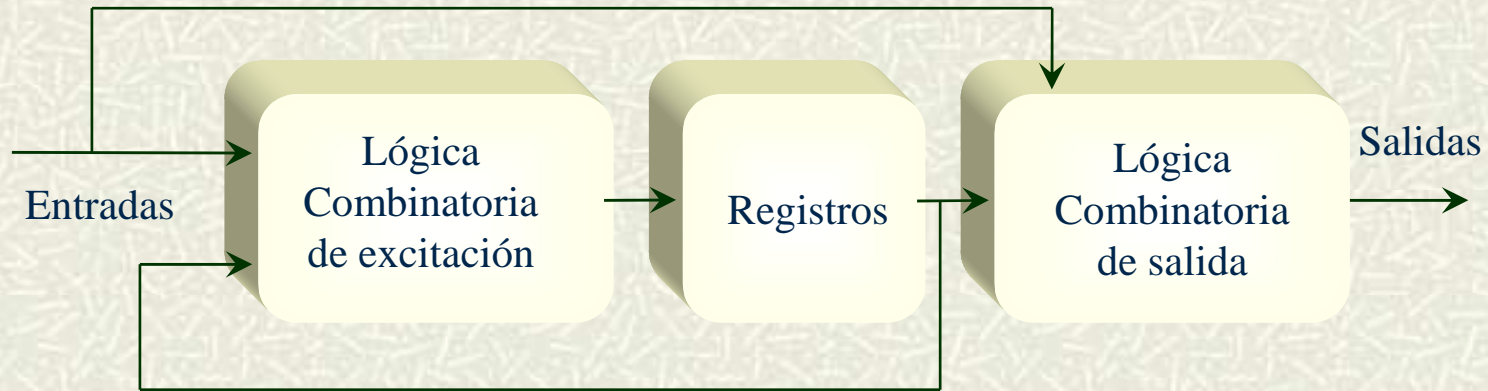

Máquina de Mealy

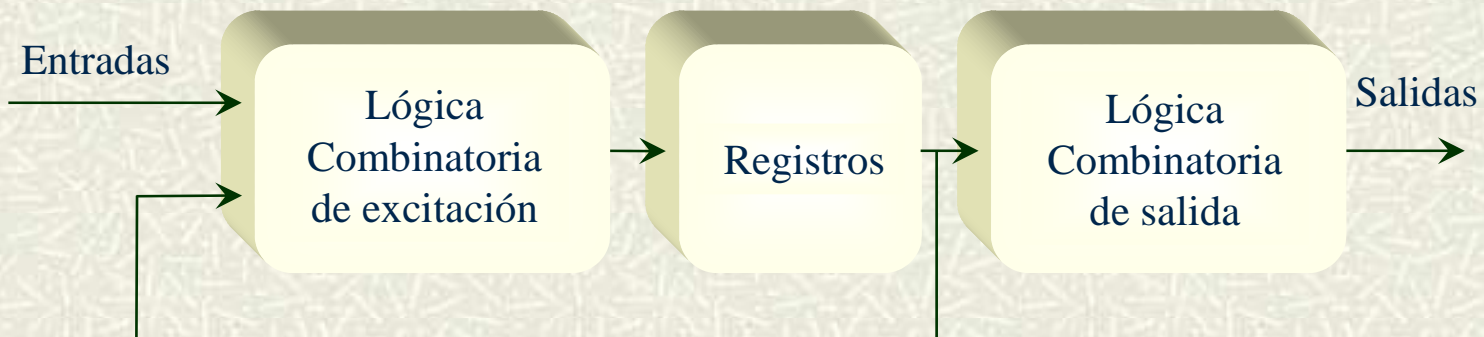


Máquina de Moore

 

Máquinas Secuenciales


Ejemplo N° 8

Representación de una Máquina de Mealy

 

Estado Presente	Entrada X	
	0	1
A	B/1	C/0
B	B/0	A/1
C	A/0	C/0


Próximo Estado / Salida Y

 

Máquinas Secuenciales

Ejemplo N° 9

Representación de una Máquina de Moore

 

Estado Presente	Entrada X		Salida Y (Para el Estado Presente)
	0	1	
A	B	C	0
B	C	A	0
C	C	B	1


Próximo Estado




Diseño de Sistemas Secuenciales Síncronos

Circuito Secuencial que detecta 4-Unos (1's) consecutivos

Ejemplo N° 10

 

Edo. Presente	Edo. Futuro		z (Salida)	
	x = 0	x = 1	x = 0	x = 1
d0	d0	d1	0	0
d1	d0	d2	0	0
d2	d0	d3	0	0
d3	d0	d4	0	1
d4	d0	d1	0	0

 

Diseño de Sistemas Secuenciales Síncronos

Para declarar los estados de una Máquina de Estados Finitos se realiza lo siguiente:

Valores que pueden tener el <i>edo_presente</i> y el <i>edo_futuro</i> en el ejemplo N° 10:	
<i>edo_presente</i>	<i>edo_futuro</i>
d0	d0
d1	d1
d2	d2
d3	d3
d4	d4

estados

Declaración de Estados en una FSM

```
type estados is (d0, d1, d2, d3, d4);  
signal edo_presente, edo_futuro: estados;
```

estados es el nombre o identificador dado por el usuario al conjunto de datos conformado por *d0*, *d1*, *d2*, *d3*, *d4*. A este tipo de datos se le conoce como **Tipo de Datos Enumerados**

edo_presente, *edo_futuro* son señales (signal) que pueden adquirir cualquiera de los valores (*d0*, *d1*, *d2*, *d3*, *d4*) que describen al tipo de dato enumerado identificado con el nombre de *estados*. *edo_presente* y *edo_futuro* son también datos del tipo enumerado


¿Cómo son codificados: *d0*, *d1*, *d2*, *d3*, *d4*?

Tipos de Codificación utilizados:

- One-Hot
- Compact
- Secuencial
- Gray
- Johnson
- Definido por Usuario

El Número de Bits utilizados en la codificación está en función del Número de Estados (**Tarea realizada por el Compilador o Sintetizador**)*

000	← d0
001	← d1
010	← d2
011	← d3
100	← d4
101	101
110	110
111	111

 

Diseño de Sistemas Secuenciales Síncronos


Ejemplo N° 10 – Detector de Secuencia

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity diagrama is
    port (clk, x: in std_logic;
          z: out std_logic);
end diagrama;

architecture arq_diagrama of diagrama is
    type estados is (d0, d1, d2, d3, d4);
    signal edo_presente, edo_futuro: estados;

begin
    proceso1: process (edo_presente, x) begin
        case edo_presente is
            when d0 =>
                if x = '1' then
                    edo_futuro <= d1;
                    z <= '0';
                else
                    edo_futuro <= d0;
                    z <= '0';
                end if;
            when d1 =>
                if x = '1' then
                    edo_futuro <= d2;
                    z <= '0';
                else
                    edo_futuro <= d0;
                    z <= '0';
                end if;
        end case;
    end process proceso1;
```


```
        when d2=>
            if x = '1' then
                edo_futuro <= d3;
                z <= '0';
            else
                edo_futuro <= d0;
                z <= '0';
            end if;
        when d3 =>
            if x = '1' then
                edo_futuro <= d4;
                z <= '1';
            else
                edo_futuro <= d0;
                z <= '0';
            end if;
        when d4 =>
            if x = '1' then
                edo_futuro <= d1;
                z <= '0';
            else
                edo_futuro <= d0;
                z <= '0';
            end if;
        end case;
    end process proceso1;
    proceso2: process (clk) begin
        if (clk'event and clk = '1') then
            edo_presente <= edo_futuro;
        end if;
    end process proceso2;
end arq_diagrama;
```

 Diseño de Sistemas Secuenciales Síncronos

Ejemplo N° 11

Máquina de Moore



 


Diseño de Sistemas Secuenciales Síncronos

 Ejemplo Nº 11 – Máquina de Moore

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity MOORE is
    port (X, CLK: in std_logic;
          Z: out std_logic);
end MOORE;
architecture ARQ_MOORE of MOORE is
    type Estados is (S0, S1, S2, S3);
    signal Edo_Pres, Edo_Fut: Estados;
begin
    proceso1: process (Edo_Pres, X) begin
        case Edo_Pres is
            when S0 => Z<= '0';
            if X = '0' then
                Edo_Fut <= S0;
            else
                Edo_Fut <= S2;
            end if;
            when S1 => Z <= '1';
            if X = '0' then
                Edo_Fut <= S0;
            else
                Edo_Fut <= S2;
            end if;
```


```
        when S2=> Z <= '1';
        if X = '0' then
            Edo_Fut <= S2;
        else
            Edo_Fut <= S3;
        end if;
        when S3 => Z <= '0';
        if X = '0' then
            Edo_Fut <= S3;
        else
            Edo_Fut <= S1;
        end if;
    end case;
end process proceso1;
proceso2: process (CLK) begin
    if (CLK'event and CLK = '1') then
        Edo_Pres <= Edo_Fut;
    end if;
end process proceso2;
end ARQ_MOORE;
```



Diseño de Sistemas Secuenciales Síncronos

Ejemplo N° 12

Máquina de Mealy

 




Diseño de Sistemas Secuenciales Síncronos

 Ejemplo N° 12 – Máquina de Mealy


```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity MEALY is
    port (clk, x: in std_logic;
          z: out std_logic);
end MEALY;
architecture ARQ_MEALY of MEALY is
    type Estados is (S0, S1, S2, S3);
    signal Edo_Pres, Edo_Fut: Estados;
begin
    proceso1: process (Edo_Pres, x) begin
        case Edo_Pres is
            when S0 =>
                if x = '0' then
                    z <= '0';
                    Edo_Fut <= S0;
                else
                    z <= '1';
                    Edo_Fut <= S2;
                end if;
            when S1 =>
                if x = '0' then
                    z <= '0';
                    Edo_Fut <= S0;
                else
                    z <= '0';
                    Edo_Fut <= S2;
                end if;
        end case;
    end process;
end ARQ_MEALY;
```

```
when S2=>
    if x = '0' then
        z <= '1';
        Edo_Fut <= S2;
    else
        z <= '0';
        Edo_Fut <= S3;
    end if;
when S3 =>
    if x = '0' then
        z <= '0';
        Edo_Fut <= S3;
    else
        z <= '1';
        Edo_Fut <= S1;
    end if;
end case;
end process proceso1;
proceso2: process (clk) begin
    if (clk'event and clk = '1') then
        Edo_Pres <= Edo_Fut;
    end if;
end process proceso2;
end ARQ_MEALY;
```



Diseño de Sistemas Secuenciales Síncronos


Ejemplo N° 13

 

¿Qué tipo de Máquina es?

¿Es correcta su Descripción en VHDL?

 ¿Cumple las Reglas de Verificación de un Diagrama de Estados?



Diseño de Sistemas Secuenciales Síncronos

Ejemplo N° 13 - Máquina Mixta

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity diag is
    port (clk, x: in std_logic;
          z: out std_logic);
end diag;
architecture arq_diag of diag is
    type estados is (q0, q1, q2, q3, q4);
    signal edo_pres, edo_fut: estados;
begin
    proceso1: process (edo_pres, x) begin
        case edo_pres is
            when q0 => z<= '0';
            if x = '0' then
                edo_fut <= q4;
            else
                edo_fut <= q1;
            end if;
            when q1 => z <= '0';
            if x = '0' then
                edo_fut <= q4;
            else
                edo_fut <= q2;
            end if;
```

```
        when q2=>
            if x = '0' then
                edo_fut <= q4;
                z <= '0';
            else
                edo_fut <= q3;
                z <= '1';
            end if;
            when q3 => z <= '0';
            if x = '0' then
                edo_fut <= q3;
            else
                edo_fut <= q3;
            end if;
            when q4 => z <= '0';
            if x = '0' then
                edo_fut <= q4;
            else
                edo_fut <= q1;
            end if;
        end case;
    end process proceso1;
    proceso2: process (clk) begin
        if (clk'event and clk = '1') then
            edo_pres <= edo_fut;
        end if;
    end process proceso2;
end arq_diag;
```